



Department of Computer Science and Information Engineering

National Cheng Kung University

LAB - 03

陳培殷


國立成功大學 資訊工程系



Outline

- **Combinational circuit**
- **HDL介紹**
- **Lab I – Full adder**

Combinational Circuit

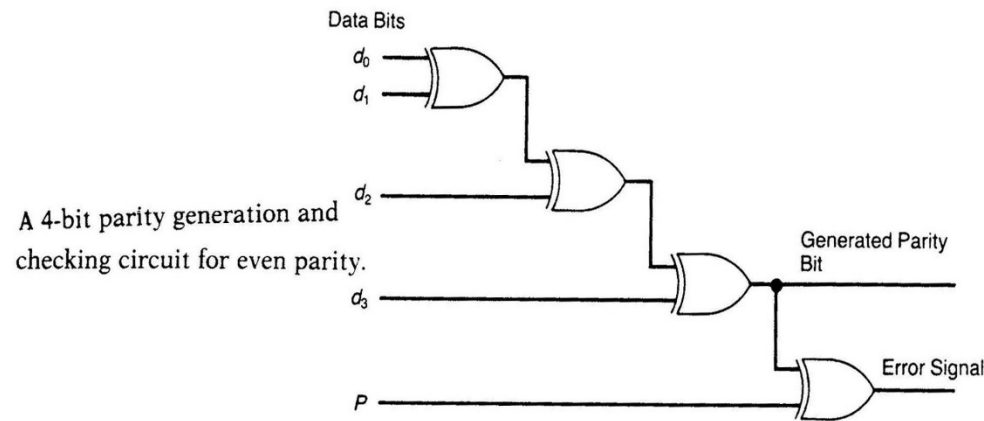

- 組合電路是一種邏輯電路，它任一時刻的輸出值，僅與目前的(present)輸入值有關，而與先前的(previous)輸入值無關
- 在電路結構上，組合電路由各種邏輯閘組成，電路中無記憶元件與反饋線
- 與之相對的則是循序邏輯電路，循序邏輯電路的輸出結果與目前的輸入及先前的輸入都有關係

Outline

- Combinational circuit
- **HDL介紹**
- Lab I – Full adder


HDL介紹

- Verilog是一種用於描述、設計數位電路的硬體描述語言(HDL)
- 為了描述複雜的硬體電路，可以將功能劃分為不同模組，以Top-Down方式進行設計，提高開發效率

```
1  module HA(a, b, sum, carry);  
2  
3  input a, b;  
4  output sum, carry;  
5  
6  and(carry, a, b);  
7  xor(sum, a, b);  
8  
9  endmodule
```

HDL 介紹

 - 以半加器電路為例
- 半加器(Half adder)
 - 1 bit的半加器會接受兩個1 bit的輸入，並輸出兩個1 bit的訊號，分別為sum及carry



輸入		輸出	
A	B	C	S
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0

HDL介紹

■ 半加器之verilog電路

- 輸入a、b；輸出sum、carry
- 宣告時若未特別給定bit數，則該訊號為1 bit
- 給定bit數，ex: input [2:0] a;

```
1 module HA(a, b, sum, carry);
```

——> 模組宣告

```
2
```

```
3 input a, b;
```

```
4 output sum, carry;
```

——> 輸入/輸出腳位宣告

```
5
```

```
6 and(carry, a, b);
```

```
7 xor(sum, a, b);
```

```
8
```

```
9 endmodule
```

HDL介紹

- Verilog可使用三種方式來描述電路
- Structural description:
 - Ex: and(out, in1, in2)、xor(out, in1, in2)
 - 有多個相同module時，需給定每個module名稱，ex: or u1(out, in1, in2)
 - 也可以呼叫使用者自訂的module，ex: HA half_adder(in1, in2, s, c)

```
1  module HA(a, b, sum, carry);  
2  
3  input a, b;  
4  output sum, carry;  
5  
6  and(carry, a, b);  
7  xor(sum, a, b);  
8  
9  endmodule
```

————→ and閘

————→ xor閘

HDL介紹

■ Data flow description:

- ▣ 使用continuous assignment，當右式變動時，左式的值會跟著隨時變化
- ▣ 輸出不可包含輸入，ex: assign a = a + 1
- ▣ 同一個訊號只能被assign一次

```
1  module HA(a, b, sum, carry);  
2  
3  input a, b;  
4  output sum, carry;  
5  
6  assign carry = a&b;  
7  assign sum = a^b;  
8  
9  endmodule
```

HDL介紹

■ Behavior description:

- 又稱作procedural assignment，會依照條件來觸發
- 當always block的sensitivity list裡的訊號發生改變，就會執行一次該block的程式
- 設計combination電路時，可用"*"取代sensitivity list內容

```
1  module HA(a, b, sum, carry);
2
3  input a, b;
4  output sum, carry;
5  reg sum, carry;
6
7  always@(a or b) → Sensitivity list
8  begin
9      sum = a^b;
10     carry = a&b;
11 end
12
13 endmodule
```

HDL介紹

- Data flow description vs Behavior description:
 - Data flow description 中，運算結果須接至wire變數(input、output預設為wire)
 - Behavior description 中，運算結果須存至reg變數

```
1 module HA(a, b, sum, carry);
2
3 input a, b;
4 output sum, carry; wire變數
5
6 assign carry = a&b;
7 assign sum = a^b;
8
9 endmodule
```

Data flow description

```
1 module HA(a, b, sum, carry);
2
3 input a, b;
4 output sum, carry;
5 reg sum, carry; 宣告sum及carry
6                  為reg變數
7 always@(a or b)
8 begin
9     sum = a^b;
10    carry = a&b;
11 end
12
13 endmodule
```

Behavior description

HDL介紹

- Data flow description vs Behavior description:
 - Data flow description 中，條件判斷以三元運算子進行
 - Behavior description 中，可使用三元運算子、if-else、case 進行條件判斷

```
15 module Mux(a, b, c);
16
17 input [2:0] a, b;
18 output [2:0] c;
19
20 assign c = (a > b)? a : b;
21
22 endmodule
```

Data flow description

```
15 module Mux(a, b, c);
16
17 input [2:0] a, b;
18 output reg [2:0] c;
19
20 always@(*)
21 begin
22     if(a > b)
23         c = a;
24     else
25         c = b;
26 end
27
28 endmodule
```

Behavior description

HDL介紹 – Example (1/4)

- 使用data flow description進行算數運算(+、-、*、/)

```
module half_adder (x, y, out);
```

```
// port declaration
```


```
input      x, y;
```

```
output [1:0] out; 2 bits wire變數
```

```
// functionality or structure
```

```
assign out = x + y;
```

```
endmodule
```

 

HDL介紹 – Example (2/4)

- 使用behavior description進行算數運算(+、-、*、/)

```
module half_adder (x, y, out);
```

```
// port declaration
```

```
input      x, y;
```

```
output [1:0] out;
```

```
// I/O type
```

```
reg [1:0] out; 2 bits reg變數
```


```
// functionality or structure
```

```
always @ (x or y)
```

```
begin
```

```
    out = x + y;
```

```
end
```

 

Sensitivity list

HDL介紹 – Example (3/4)

■ Data flow description

```
module half_adder (x, y, c, s);
```

```
// port declaration
```

```
input  x, y;
```


```
output c, s;
```

```
// functionality or structure
```

```
assign {c, s} = x + y;
```

```
endmodule
```

將兩個1 bit wire變數
串接為2 bits

 

HDL介紹 – Example (4/4)

- 使用behavior description搭配truth table完成功能

// functionality or structure

always @ (x or y)

begin

case ({x, y})

2'b00: begin

s = 0;

c = 0;

end

2'b01: begin

s = 1;

c = 0;

end

2'b10: begin

s = 1;

c = 0;

end

2'b11: begin

s = 0;

c = 1;


end

endcase

end //end always block

Truth table

x	y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

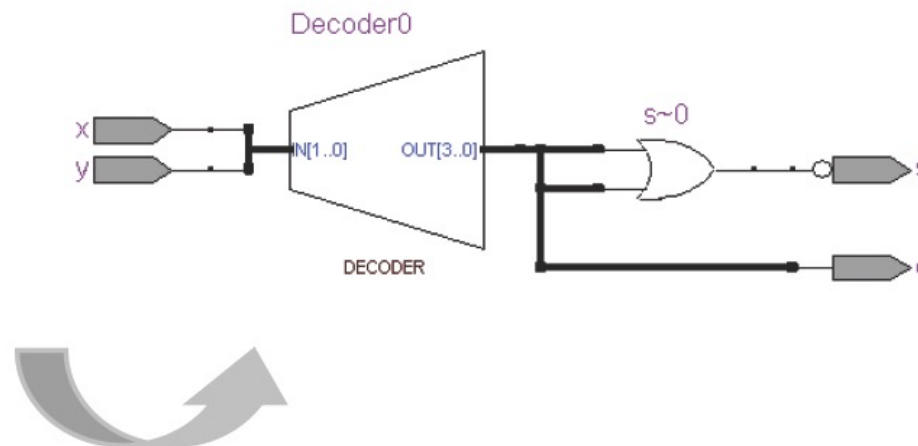


Outline

- Combinational circuit
- HDL介紹
- **Lab I – Full adder**

Lab 1 – Full Adder

■ Full Adder

 
- 由 2 個 half adder 可組成一個full adder
- 輸入兩個數及 carry_{in} ；輸出sum及 $\text{carry}_{\text{out}}$



輸入			輸出	
A	B	C_{in}	C_{out}	S
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
0	1	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1

Lab 1 – Full Adder

 - 請分別以Structural、Data Flow、Behavior三種方式完成full adder
 - Input訊號為x、y及c_in；輸出訊號為sum及c_out
 - 輸入及輸出訊號皆為1 bit



輸入			輸出	
A	B	C _{in}	C _{out}	S
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
0	1	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1

Notice for Lab I

- 使用Structural description撰寫時，需呼叫已完成的half adder模組
 - 呼叫方式分為兩種，可將訊號依據half adder模組腳位順序傳入，也可直接標明輸入訊號和腳位的對應方式

```
20 HA half_adder1(in1, in2, sum, carry);  
21 HA half_adder2(.a(in1), .b(in2), .sum(sum), .carry(carry));
```

- 中間過程的結果可額外宣告wire變數儲存

```
17 input x,y,c_in;  
18 output sum,c_out;  
19 wire s1, c1, c2;
```

Notice for Lab I

■ 驗證方式:

- ❑ Step 1: 前往verilog線上模擬網站: <https://www.jdoodle.com/execute-verilog-online/>
- ❑ Step 2: 將moodle上的testbench code整段貼上
- ❑ Step 3: 修改full adder module
- ❑ Step 4: 按下Execute按鈕，確認模擬結果是否正確



Notice for Lab I

■ 模擬結果

Result

CPU Time: 0.00 sec(s), Memory: 7204 kilobyte(s)

```
X = 0 , Y = 0 , C_in = 0 , C_out = 0 , S = 0
```

```
X = 1 , Y = 0 , C_in = 0 , C_out = 0 , S = 1
```

```
X = 0 , Y = 1 , C_in = 0 , C_out = 0 , S = 1
```

```
X = 1 , Y = 1 , C_in = 0 , C_out = 1 , S = 0
```

```
X = 0 , Y = 0 , C_in = 1 , C_out = 0 , S = 1
```

```
X = 1 , Y = 0 , C_in = 1 , C_out = 1 , S = 0
```

```
X = 0 , Y = 1 , C_in = 1 , C_out = 1 , S = 0
```

```
X = 1 , Y = 1 , C_in = 1 , C_out = 1 , S = 1
```